

# Praktikum Rechnerstrukturen

## Bogen 2

Mikroprogrammierung I

Department Informatik, AB TAMS  
MIN Fakultät, Universität Hamburg  
Vogt-Kölln-Str. 30  
D22527 Hamburg

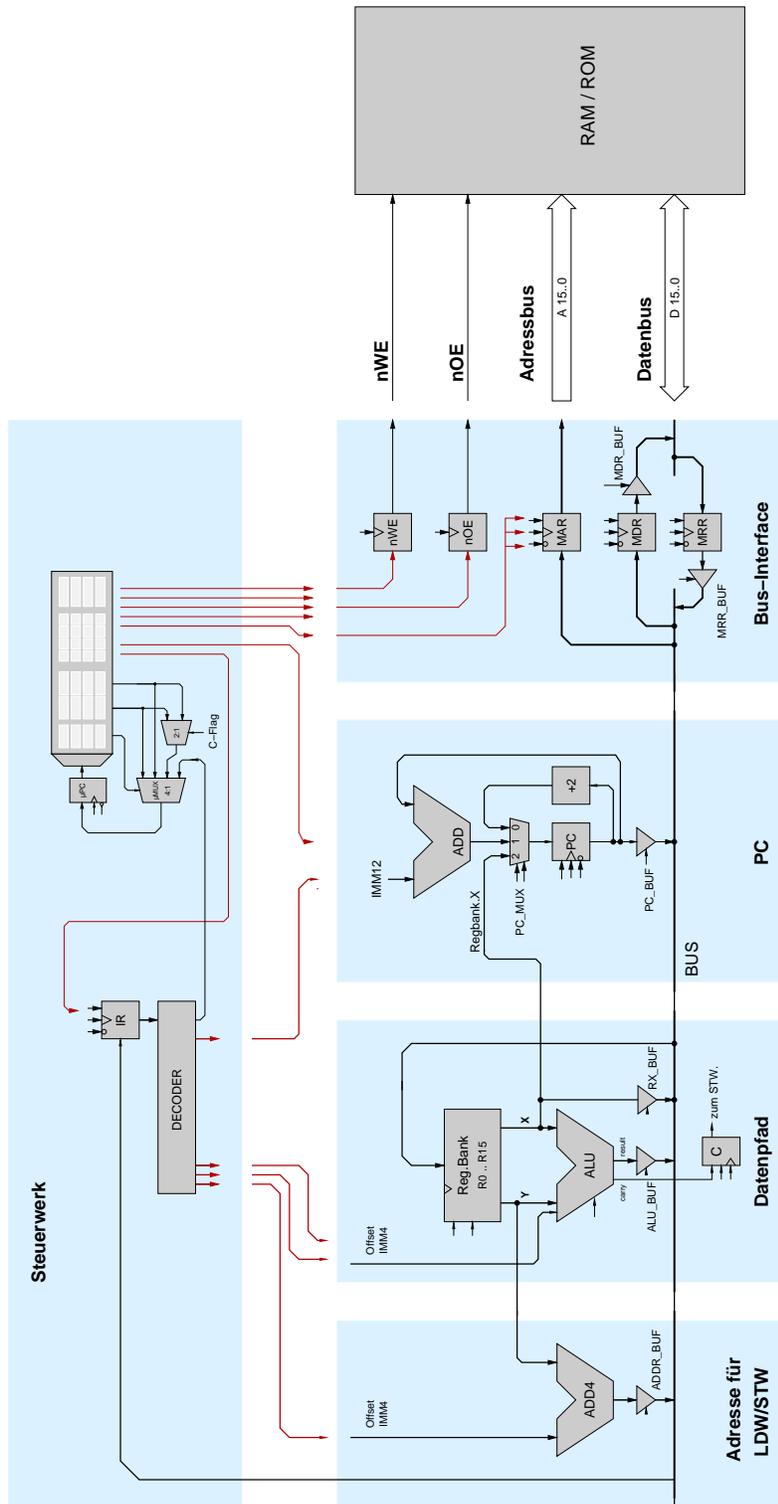


Abbildung 1: Blockschaubild des D-CORE Prozessors

## 1 Befehl-Holen

Nachdem wir im ersten Bogen die Komponenten unseres Prozessors einzeln einzeln betrachtet haben, ist es an der Zeit, den kompletten D-CORE-Prozessor zu untersuchen. Dabei ist die Hardwarestruktur mit allen Registern, der ALU und dem Steuerwerk fertig vorgegeben — es fehlt jedoch das Mikroprogramm. Ziel der nächsten Aufgaben ist es, schrittweise ein Mikroprogramm zu erstellen, um einen funktionsfähigen Rechner zu erhalten, der die Befehle in der Tabelle 1 aus Bogen 1 abarbeiten kann.

**Aufgabe 1.1: Der D-CORE Prozessor** Öffnen Sie das Design `processor.hds` mit der vollständigen Logik des D-CORE-Prozessors inklusive Datenpfad, Speicherinterface, Befehlsdeko-der und Programmzähler. Verwenden Sie gegebenenfalls die Zoom-Funktion des Hades-Editors, um die gesamte Schaltung sehen zu können (vergleichen Sie mit Abbildung 1).

Der obere Teil des Schaltplans enthält das Steuerwerk mit dem Befehlsregister `IR`, Mikroprogrammzähler `μPC` und dem Mikroprogramm-ROM. Links liegt der Schalter für den D-CORE-Takteingang, mit dem ein Einzelschrittbetrieb möglich ist. Mit einem zweiten Schalter kann auf den Taktgenerator umgeschaltet werden. Der untere Teil der Schaltung besteht aus dem Operationswerk und dem Speicher. Von links nach rechts finden Sie das Adressrechenwerk, die Registerbank und die ALU, den Programmzähler, das Speicherinterface und schließlich RAM und ROM.

**Aufgabe 1.2: Mikroprogramm für Befehl Holen** Der erste Schritt im Befehlszyklus des von-Neumann Rechners ist die *Befehl holen* Phase, in der ein Befehl aus dem Speicher (ROM oder RAM) in das Befehlsregister `IR` übertragen wird. Die Adresse kommt dabei aus dem Programmzähler `PC`. Von der gesamten Hardware werden für diese Schritte also nur das mikroprogrammierte Steuerwerk, der Speicher mit seiner Ansteuerung, die beiden Register `PC` und `IR` und einige der Tristate-Treiber benötigt. Dies ist in Abbildung 2 illustriert.

Öffnen Sie den Editor für den Mikroprogrammspeicher. Im Mikroprogramm befinden sich links die Steuersignale für das Steuerwerk selbst (`nextA`, `nextB`, `μMUX`), dann folgen die Steuersignale für die ALU und den Datenpfad, den Programmzähler und ganz rechts liegen die Steuersignale für die Speicheransteuerung (`MAR`, `MDR`, `MRR`, `nOE`, `nWE`).

Die Aufgabe ist jetzt die Erstellung eines Mikroprogramms für die *Befehl Holen*-Phase des von-Neumann Rechners, das den Befehl dessen Adresse im `PC` steht aus dem Speicher liest und in das Befehlsregister `IR` überträgt,  $IR := MEM[PC]$ . Damit diese Operation nach einem Reset als erste ausgeführt wird, sollte das Mikroprogramm an der Adresse 0 im `μROM` beginnen.

Wie schon in Abbildung 2 angedeutet ist, sind folgende Schritte nötig:

- a) Der Wert des `PC`s muss in das `MAR` gebracht werden.
- b) Dem Speicher muss mitgeteilt werden, dass man lesend auf ihn zugreifen möchte. Dabei ist zu beachten, dass der Speicher (mindestens) drei Waitstates braucht.
- c) Der Wert, der nach den Waitstates aus dem Speicher kommt, muss in das `MRR` geschrieben werden.
- d) Der Wert muss aus dem `MRR` in das `IR` gebracht werden.

Überlegen Sie sich für jeden dieser Schritte, welche Steuersignale aktiviert werden müssen und tragen Sie sie in Ihren Mikroprogrammspeicher ein.

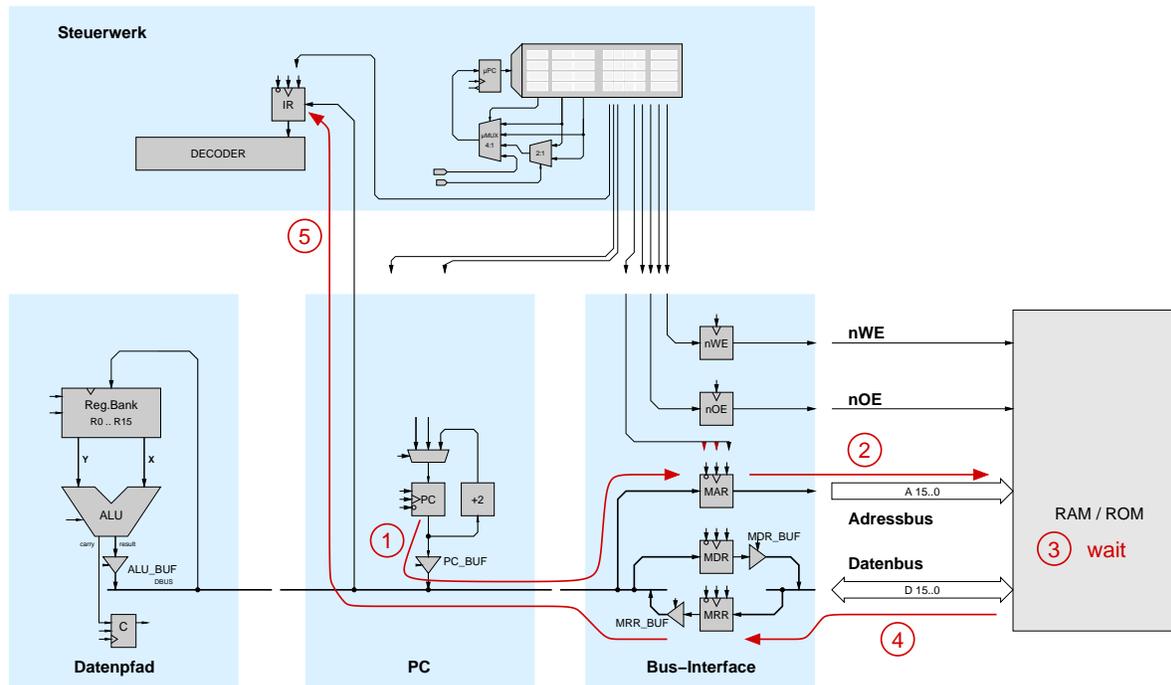


Abbildung 2: Speicherinterface und Komponenten für die Befehl-Holen Phase

Speichern Sie das Mikroprogramm, z.B. als Datei `fetch_rom`. Hinweis: Eventuell müssen Sie wieder die laufende Simulation anhalten (⏪-Button) und neu starten (▶-Button), damit der Simulator ein geändertes Mikroprogramm korrekt übernimmt. Tragen Sie Ihren Mikrocode für die Befehl-Holen Phase in die folgende Tabelle ein:



Im allgemeinen Fall wird man versuchen, den Mikroprogrammspeicher besser auszunutzen.

Häufig wird die Decode-Phase zusätzlich dazu benutzt, den Programmzähler zu inkrementieren. Einerseits wird der Wert des PC für den aktuellen Befehl nicht mehr benötigt, andererseits wird der Datenpfad in der Decode-Phase nicht für Datenoperationen benutzt und ist daher frei für weitere Operationen. Da die Speicheradressen in Bytes angegeben werden, ein D-CORE Befehl aber 16 Bit breit ist, muss der PC um 2 inkrementiert werden, um auf das nächste Speicherwort zu zeigen.

**Aufgabe 2.1: Decode** Erweitern Sie Ihren Microcode aus Aufgabe 1 um die Befehlsdekodierung ( $\mu PC := XA$ ) und das Inkrementieren des PC um 2. Beide Operationen können parallel in einem einzigen Mikroprogrammschritt realisiert werden. Tragen Sie jetzt einige Opcodes in das ROM ein, und testen Sie, ob die Fetch- und Decode-Phasen korrekt ausgeführt werden. Ergänzen Sie dann die Tabelle auf Seite 3 und speichern Sie das Mikroprogramm (z.B. als `fetch-decode.rom`).

### 3 Befehlsausführung

Nach Abschluss der Decode-Phase folgt die Befehlsausführung oder *Execute*-Phase, in der die eigentlichen Datenoperationen des Prozessors vorgenommen werden. Für jeden einzelnen Maschinenbefehl ist dabei eine Folge von Mikroprogrammschritten notwendig, die den Datenpfad ansteuert. Am Ende dieser einzelnen Mikroprogramme erfolgt der Rücksprung zur Mikroprogrammadresse 0, um den nächsten Befehl zu holen.

In den folgenden Aufgaben werden Sie sukzessive die einzelnen Befehle implementieren und mit diesen die ersten Programme für den D-CORE schreiben. Die Hardware des Prozessors ist dabei fest vorgegeben, es fehlen nur noch die Mikroprogramme zur Ansteuerung der verschiedenen Enable-Leitungen für die Register und Tri-State-Treiber.

**Aufgabe 3.2: HALT-Befehl** Der einfachste Befehl ist der HALT Befehl, der auf den ersten Blick unsinnig erscheint. Tatsächlich verfügen aber viele moderne Prozessoren über einen solchen Befehl, um Teile des Prozessors abschalten zu können und damit Strom zu sparen. Im D-CORE dient der HALT-Befehl aber zunächst nur dazu, ein Programm gezielt beenden zu können, ohne dass der Prozessor durch den gesamten Speicher „Amok läuft“. Realisieren Sie den Befehl zum Beispiel durch eine Endlosschleife im Mikroprogramm:  $\mu PC.nextA = \mu PC$ . Tragen Sie den entsprechenden Mikroprogrammschritt hier ein:

addr	nextA	nextB	$\mu PCmux.s1$	$\mu PCmux.s0$	RXBUF AX=15	IR	ADDRBUF C	ALUBUF	REGS.nWE PCBUF PC	PCMUX.s1	PCMUX.s0	MRRBUF MRR	MDR	MDRBUF MAR	nWE	nOE	name	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Aufgabe 3.3: ALU-Befehle** Erweitern Sie Ihr Mikroprogramm um die Schritte zur Ausführen aller ALU-Befehle (mit Opcode 0010). Dies ist genauso einfach wie die Realisierung des HALT-Befehls, da die Auswahl der eigentlichen ALU-Operation direkt in der ALU selbst vorgenommen wird. Das Mikroprogramm muss daher nur die Steuersignale für das Write-Enable der Registerbank, das Enable

des Carry-Registers, und für den Tristate-Puffer am Ausgang der ALU erzeugen. Tragen Sie den notwendigen Mikroprogrammschritt hier ein:

addr	nextA	nextB	IPCmux.s1	IPCmux.s0	RXBUF	AX=15	IR	ADDRBUF	C	ALUBUF	REGS.nWE	PCBUF	PC	PCMUX.s1	PCMUX.s0	MRRBUF	MRR	MDR	MDRBUF	MAR	nWE	nOE	name	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Die ALU ist so entworfen, dass der Carry-Ausgang nur für die Befehle gesetzt wird, die diesen Wert verändern. Für alle anderen Befehle reicht die ALU den Eingangswert von CarryIn bis zum Carry-Ausgang durch. Ihr Mikroprogramm für die ALU-Befehle sollte daher das C-Register aktivieren.

**Aufgabe 3.4: Immediate- und Vergleichsbefehle** Erweitern Sie das Mikroprogramm um die Vergleichsbefehle CMPE (*compare equal*), CMPNE (*compare not equal*), CMPGT (*compare greater*), und CMPLT (*compare less than*) und die ALU-Befehle mit Immediate-Operanden. Wie bei den ALU-Rechenbefehlen reicht wiederum ein einziger Mikroprogrammschritt aus, da die Auswahl der eigentlichen ALU-Funktion intern in der ALU erfolgt:

addr	nextA	nextB	IPCmux.s1	IPCmux.s0	RXBUF	AX=15	IR	ADDRBUF	C	ALUBUF	REGS.nWE	PCBUF	PC	PCMUX.s1	PCMUX.s0	MRRBUF	MRR	MDR	MDRBUF	MAR	nWE	nOE	name	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Speichern Sie Ihr Mikroprogram. Mit nur drei Mikroprogrammschritten stehen jetzt alle ALU-Befehle sowie der HALT-Befehl zur Verfügung. Damit können bereits die ersten vollständigen Programme geschrieben werden.

**Aufgabe 3.5: Register-Initialisierung** Verwenden Sie ihre Notizen aus Bogen 1, Aufgabe 3.1, um ein Programm zu schreiben, das die ersten fünf Register initialisiert, danach ein 1900er Datum in die Register R11 bis R13 ablegt und schließlich mit HALT stoppt. Ihr erstes vollständiges Programm für den D-CORE! Bitte dokumentieren Sie die einzelnen Maschinenbefehle Ihres Programms hier:

Label	Adresse	Befehlscode	Mnemonic	Kommentar
reginit:	0000	0x3400	movi R0, 0	R[0]=0
	0002			
	0004			
	0006			
	0008			
	000a			
	000c			
	000e			
	0010			
	0012			
	0014			
	0016			
	0018			
	001a			
	001c			
	001e			

**Aufgabe 3.6: Vergleichsoperationen** Schreiben Sie ein kleines Programm, um alle vier Vergleichsoperationen zu demonstrieren. Setzen Sie etwa  $R[0] = 0$ ,  $R[1] = 1$ ,  $R[2] = -1$  und vergleichen Sie diese Werte so miteinander, dass das C-Register abwechselnd gesetzt und rückgesetzt wird.

Label	Adresse	Befehlscode	Mnemonic	Kommentar
testcompare:	0000	0x3401	movi R1, 0	R[1]=0
	0002			
	0004			
	0006			
	0008			
	000a			
	000c			
	000e			
	0010			
	0012			
	0014			
	0016			
	0018			
	001a			
	001c			
	001e			

**Aufgabe 3.7: Pseudoinstruktionen** Vielleicht vermissen Sie im Befehlssatz zusätzliche Befehle, um das Carry-Register zur Initialisierung direkt setzen und zurücksetzen zu können. Warum müssen diese Befehle nicht separat mit zusätzlichen Rechenwerken und Mikroprogrammen realisiert werden?

Manchmal werden solche nützlichen Befehle als sogenannte *Pseudoinstruktionen* im Assembler für einen Rechner zusätzlich zur Verfügung gestellt, obwohl sie bereits vom Befehlssatz abgedeckt werden. Der Programmierer kann dann einfacher zu merkende Befehle wie *set carry* und *clear carry* benutzen, und der Assembler setzt diese in die entsprechenden Maschinenbefehle um. Geben Sie die äquivalenten D-CORE-Befehle an:

	Befehlscode	Mnemonic	Kommentar
set carry			
clear carry			

## 4 Lade- und Speicherbefehle

**Aufgabe 4.8: Load-Befehl** Der Befehl LDW (*load word*) dient dazu, Datenwerte aus dem Speicher in ein Register zu übertragen. Als Pseudocode formuliert lautet der Ladebefehl im D-CORE  $R[x] = \text{MEM}(R[y] + \text{cccc} \ll 1)$  mit einer 4-bit Konstante *cccc*. Über das Feld *xxxx* im Befehlsword wird das Zielregister *RX* der LDW-Befehls ausgewählt. Als Basisadresse dient der Inhalt des Registers *RY*.

Im D-CORE werden, wie bei fast allen RISC-Architekturen, die noch freien Bits im Befehlsword des LDW-Befehls ausgenutzt, um einen vier-Bit Offset zu dem Inhalt von *RY* zu addieren. Dies erleichtert unter anderem den indizierten Zugriff auf die Elemente in zusammengesetzten Datentypen (etwa eine C struct). **Zur Adressberechnung aus Basisadresse und Offset dient dabei ein eigener Addierer – im Schaltbild des D-CORE liegt dieser ganz links im Operationswerk (vgl. Abbildung 1).**

Ein Beispiel für die Adressberechnung ist in Abbildung 3 für eine einfache struct `Point3D` mit drei Elementen *x*, *y*, *z* dargestellt. Register *R2* und *R4* dienen dabei als Pointer auf zwei dieser Strukturen. Mit Hilfe des Offsets bei der Adressierung ist es jetzt möglich, direkt auf (bis zu 16) Elemente innerhalb der Strukturen zuzugreifen, ohne die Adresse separat berechnen zu müssen. Zum Beispiel laden die Befehle `ldw R6, (2)R4` und `ldw R5, (4)R4` direkt die Werte von `target.y` und `target.z` in die Register *R6* und *R5*.

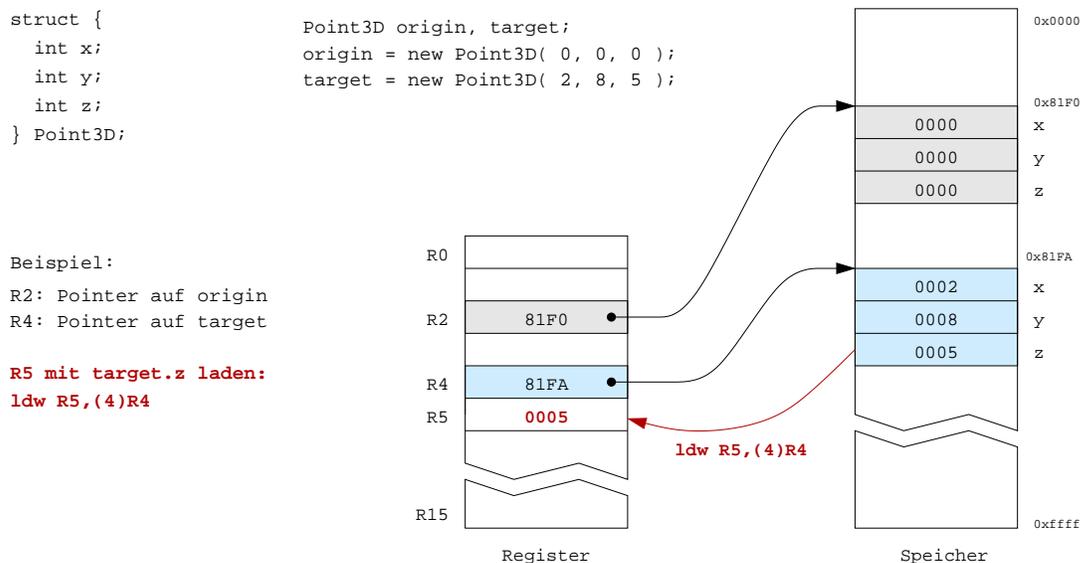


Abbildung 3: Adressierung mit Basisadresse und Offset zum direkten Zugriff auf Elemente zusammengesetzter Datentypen

Für den eigentlichen Speicherzugriff ist das gleiche komplizierte Timing erforderlich wie in der Befehl-Holen Phase (siehe Abbildung 6 in Aufgabenblatt 1). Implementieren Sie den LDW-Befehl und schreiben Sie ein kleines Testprogramm, um die Funktion zu demonstrieren. Tragen Sie den Microcode in die folgende Tabelle ein:

addr	nextA	nextB	IPCmux.s1	IPCmux.s0	RXBUF	AX=15	IR	ADDRBUF	C	ALUBUF	REGS.nWE	PCBUF	PC	PCMUX.s1	PCMUX.s0	MRRBUF	MRR	MDR	MDRBUF	MAR	nWE	nOE	name		
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

**Aufgabe 4.9: Store-Befehl** Mit dem Befehl STW (*store word*) können Registerinhalte in den Speicher übertragen werden. Auch für STW verwendet die D-CORE-Architektur die bereits bei LDW erläuterte Adressierung  $MEM(R[y] + cccc \ll 1) = R[x]$  mit einem Basisregister RY und einem positiven Offset cccc.

Die notwendige Ansteuerung des Speicherinterface ist in Abbildung 6b von Aufgabenblatt 1 dargestellt. Zunächst wird das MAR-Register mit der Adresse geladen. Diese muss während des gesamten Schreibzyklus unverändert bleiben. Einen Takt danach wird das write-Enable Signal aktiviert (nWE ist low-active!). Gleichzeitig werden die zu schreibenden Daten aus der Registerbank in das Register MDR übertragen (nutzen Sie dazu den direkten Datenpfad über den RX\_BUF Treiber). Danach muss der Ausgangstreiber hinter dem MDR-Register aktiviert werden, um die Daten aus MDR auf den Datenbus zu legen. Sobald die Daten auf dem Datenbus liegen, werden Wartezyklen eingefügt, um die Zugriffszeit des Speichers einzuhalten. Schließlich wird das nWE-Signal deaktiviert (auf 1) gesetzt, wobei der Speicher die aktuellen Daten übernimmt. Im nächsten Takt wird der Treiber hinter MDR wieder deaktiviert, um den Datenbus für nachfolgende Datenübertragungen frei zu machen. Notieren Sie Ihren Microcode:

addr	nextA	nextB	IPCmux.s1	IPCmux.s0	RXBUF	AX=15	IR	ADDRBUF	C	ALUBUF	REGS.nWE	PCBUF	PC	PCMUX.s1	PCMUX.s0	MRRBUF	MRR	MDR	MDRBUF	MAR	nWE	nOE	name		
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Schreiben Sie jetzt ein Testprogramm, das mit möglichst wenig Anweisungen die ersten vier Befehle ihres Programms aus dem ROM in das RAM kopiert.

Label	Adresse	Befehlscode	Mnemonic	Kommentar
testLDWSTW:	0000	0x3482	movi R2, 8	R[2]=8
	0002			
	0004			
	0006			
	0008			
	000a			
	000c			
	000e			
	0010			
	0012			
	0014			
	0016			
	0018			
	001a			
	001c			
	001e			

## 5 Sprungbefehle

Sprungbefehle sind ein essentieller Bestandteil aller von-Neumann Rechner, um die sequentielle Abarbeitung der Befehle unterbrechen und beeinflussen zu können. Alle Kontrollstrukturen wie Blöcke, Bedingungen, Schleifen und Unterprogrammaufrufe werden auf der Ebene der Maschinensprache mit Sprungbefehlen realisiert, die direkt den Programmzähler PC modifizieren. Die D-CORE-Architektur definiert die folgenden Sprungbefehle (vergleiche Tabelle 1 im Aufgabenblatt 1):

Mnemonic	Kodierung	Bedeutung
		Kontrollfluss
br	1000 <i>iiii</i> <i>iiii</i> <i>iiii</i>	PC = PC+2+imm12
jsr	1001 <i>iiii</i> <i>iiii</i> <i>iiii</i>	R[15] = PC+2; PC = PC+2+imm12 (call)
bt	1010 <i>iiii</i> <i>iiii</i> <i>iiii</i>	if (C=1) then PC = PC+2+imm12 else PC=PC+2
bf	1011 <i>iiii</i> <i>iiii</i> <i>iiii</i>	if (C=0) then PC = PC+2+imm12 else PC=PC+2
jmp	1100 **** ** xxxx	PC = R[x]

Auf den ersten Blick mag die Definition dieser Befehle ungewöhnlich erscheinen. Aber wie bereits in Aufgabenblatt 1 angedeutet wurde, verwenden die meisten Rechnerarchitekturen eine Byte-Adressierung des Speichers. Für den D-CORE muss daher der PC nach jedem Befehl um den Wert 2 inkrementiert werden, um das nächste Befehlswort zu adressieren. Mit der Konvention, dass der PC für jeden Befehl bereits in der Decode-Phase inkrementiert wird, ist auch die Berechnung der Sprungadressen für die relativen Sprünge verständlich: erst wird der PC in der Decode-Phase inkrementiert, dann wird in der Execute-Phase noch eine (sign-extended) 12-Bit Konstante aus dem Befehlswort zum Wert des PC addiert.

Die notwendige Hardware für die Realisierung der Sprungbefehle ist in Abbildung 4 skizziert. Ein Inkrementierer (um den Wert 2) sowie ein separater Addierer sorgen für die ständige Berechnung der Werte (PC + 2) und (PC + sign\_extend(IR.<11:0>)). Über den Multiplexer vor dem Dateneingang des PC erfolgt die Auswahl, welcher dieser Werte in den PC geladen wird. Sie finden diese Komponenten auch einzeln im Hades-Design `next-pc.hds`.

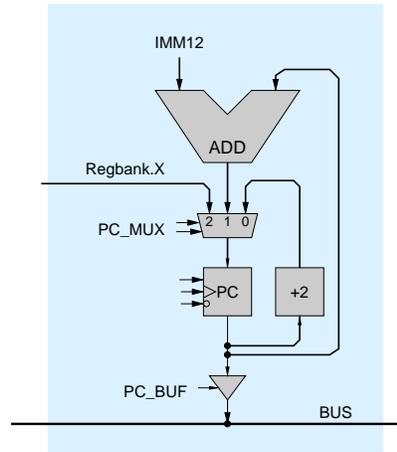


Abbildung 4: Realisierung der Sprungbefehle: Über den Multiplexer werden die Werte PC+2, PC+IMM12 oder RX ausgewählt und in den PC geladen.

**Aufgabe 5.10: Jump-Befehl** Der JMP-Befehl (*jump*) dient dazu, einen *absoluten Sprung* an eine bestimmte absolute Adresse durchzuführen, wobei der Wert des PC aus einem Register der Registerbank stammt. Erweitern Sie das Mikroprogramm um den JMP-Befehl:

addr	nextA	nextB	IPCmux.s1	IPCmux.s0	RXBUF	AX=15	IR	ADDRBUF	C	ALUBUF	REGS.nWE	PCBUF	PC	PCMUX.s1	PCMUX.s0	MRARBUF	MRR	MDR	MDRBUF	MAR	nWE	nOE	name	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Erstellen Sie ein kurzes Programm `test-jmp.rom`, um den Befehl zu testen. Inkrementieren Sie zum Beispiel den Wert von R3 in einer Endlosschleife:

Label	Adresse	Befehlscode	Mnemonic	Kommentar
test_jump:	0000	0x3403	movi R3, 0	R[3] = 0
	0002			R[2] = ????
loop:	0004			R[3] ++
	0006			jmp R[2] (goto loop)
	0008			

**Aufgabe 5.11: Branch-Befehl** Mit dem BR-Befehl (*branch*) werden *relative Sprünge* realisiert, bei denen sich die Zieladresse aus dem aktuellen Wert des PC und einem Offset ergibt. Der 12-Bit Offset aus dem Befehlswort wird dabei als Zweierkomplement interpretiert und mit Vorzeichen auf 16-Bit erweitert (aus 0x123 wird also 0x0123, aus 0xffc bzw. -4 entsprechend 0xfffc), damit der PC beim Sprung auch verkleinert werden kann. Das wird zum Beispiel bei Schleifen benötigt, wenn der Test der Schleifenbedingung am Ende der Schleife durchgeführt wird.

Realisieren Sie den Mikrocode für den BR-Befehl:

addr	nextA	nextB	IPCmix.s1	IPCmix.s0	RXBUF	AX=15	IR	ADDRBUF	C	ALUBUF	REGS.nWE	PCBUF	PC	PCMUX.s1	PCMUX.s0	MRRBUF	MRR	MDR	MDRBUF	MAR	nWE	nOE	name	
	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Schreiben Sie zum Test ein neues Programm `test-br-clear-ram`, das in einer Endlosschleife das gesamte RAM ab Adresse 0x8000 löscht:

Label	Adresse	Befehlscode	Mnemonic	Kommentar
test_array_init:	0000	0x3480	movi R0, 8	R[0] = 8
	0002			
	0004			
	0006			
	0008			
	000A			
	000C			
	000E			
	0010			
	0012			
	0014			
	0016			
	0018			
	001A			
	001C			
	001E			