 


Aufgabenblatt 9 Ausgabe: 14.12., Abgabe: 21.12. 24:00


Gruppe	
Name(n)	Matrikelnummer(n)

Aufgabe 9.1 (Punkte 20)

Zeitverhalten von Schaltungen: Wir untersuchen das Zeitverhalten der folgenden Schaltung mit den beiden Eingängen C und D und dem Ausgang Q .



Die Signalverzögerungszeit jedes NOR-Gatters sei genau 10 ns ist (ein Teilstrich in folgendem Diagramm). Überlegen Sie sich für die Eingänge C und D den Verlauf von S , R , Qn und Q . Beachten Sie dabei, dass wegen der Verzögerung S und R jeweils eine Zeiteinheit, Qn und Q jeweils zwei Einheiten (und möglicherweise auch noch länger) undefiniert sind. Beachten Sie dabei, dass für undefinierte Werte x gilt: $\overline{0} \vee x = x$ und $\overline{1} \vee x = 0$.

 

Aufgabe 9.2 (Punkte 6·5(+1))

Flip-Flop Typen: Tragen Sie zu für die folgenden Flipflops den erwarteten Signalverlauf am Ausgang Q ein. Die Flipflops sind hier in VHDL-Syntax beschrieben: `entity FF` beschreibt die Ein- und Ausgänge der Flipflops, während `architecture <name>` dann die jeweilige Implementation beschreibt. Das Verhalten jedes der Flipflops ergibt sich aus den Anweisungen im Code; `rising_edge(C)`, bzw. `falling_edge(C)` sind boole'sche Funktionen die nur wahr werden, wenn auf dem Signal C eine Vorder-/Rückflanke auftritt. Wenn die jeweils angegebene Bedingung für die Zuweisung (Operator `<=>`) nicht erfüllt ist, ändert sich der Ausgang Q nicht.


```

library IEEE;                               -- vordefinierte Bibliothek
use IEEE.std_logic_1164.all;                -- std_logic anstatt bit

entity FF is
port(   C      : in    std_logic;           -- Clock Eingang
         D      : in    std_logic;           -- Daten, bzw. Enable Eingang
         Q      : buffer std_logic);         -- Ausgang
end entity FF;

```

 Vervollständigen Sie für jedes Flipflop das folgende Impulsdiagramm (hier *ohne Verzögerung*) und geben Sie an, um was für einen Typ es sich dabei handelt (jeweils einen Zusatzpunkt).



(a) architecture ARCH92a of FF is

```
begin
  process(C) is
  begin
    if rising_edge(C) then
      Q <= not Q;
    end if;
  end process;
end architecture ARCH92a;
```

(b) architecture ARCH92b of FF is

```
begin
  process(C) is
  begin
    if rising_edge(C) and (D = '1') then
      Q <= not Q;
    end if;
  end process;
end architecture ARCH92b;
```

(c) architecture ARCH92c of FF is

```
begin
  process(C) is
  begin
    if (C = '1') then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end architecture ARCH92c;
```

(d) architecture ARCH92d of FF is

```
begin
  process(C) is
  begin
    if rising_edge(C) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end architecture ARCH92d;
```

(e) architecture ARCH92e of FF is

```
begin
  process(C) is
  begin
    if falling_edge(C) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end architecture ARCH92e;
```

```
(f) architecture ARCH92f of FF is
begin
  process(C) is
    variable L : std_logic;           -- lokale Variable
  begin
    if rising_edge(C) then
      L := D;                         -- := ist Variablenzuweisung
    elsif falling_edge(C) then      -- Kurzform 'else if'
      Q <= L;
    end if;
  end process;
end architecture ARCH92f;
```

Aufgabe 9.3 (Punkte 10+10+20+10)

Entwurf eines Automaten: Zur Steuerung eines Fußgängerüberwegs soll eine Ampelschaltung entworfen werden. Beim Einschalten (Startzustand: Z_0) zeigt die Ampel für die Autofahrer grün und für die Fußgänger rot an. Durch Druck auf einen Taster ($t = 1$) wird nun eine Grünphase für den Überweg ausgelöst, ansonsten bleiben die Ampeln in Zustand Z_0 (Auto, Fußgänger = grün, rot). Wurde der Taster gedrückt, wechseln die Ampeln über Z_1 (gelb, rot) und Z_2 (rot, rot) nach Z_3 (rot, grün). Die Grünphase der Fußgänger soll 3 Takte andauern und umfasst damit 3 Zustände (Z_3 bis Z_5). Anschließend wird die Straße wieder auf Grün geschaltet und es werden die Zustände Z_6 (rot, rot), Z_7 (rot+gelb, rot) und Z_8 (grün, rot) durchlaufen. Die Grünphase der Autos dauert mindestens zwei Takte: Z_8 und dann erneut Z_0 . Der Taster t ist ausschließlich im Zustand Z_0 wirksam.

- (a) Zeichnen Sie das Zustandsdiagramm des Moore-Automaten.
- (b) Ergänzen Sie die fehlenden Zustände und die zugehörigen Ausgangswerte. Die Tabelle enthält links den Eingangswert t und den aktuellen Zustand Z in Binärcodierung (z_3, z_2, z_1, z_0). Angegeben sind dann der Folgezustand Z^+ und die Ausgangswerte zum Ansteuern der Lampen von Autoampel (A_{rt}, A_{ge}, A_{gr}) und Fußgängerampel (F_{rt}, F_{gr}). Verwenden Sie bei Bedarf *don't-care* Werte.

t	z_3	z_2	z_1	z_0	z_3^+	z_2^+	z_1^+	z_0^+	A_{rt}	A_{ge}	A_{gr}	F_{rt}	F_{gr}
0	0	0	0	0					0	0	1	1	0
1	0	0	0	0					0	0	1	1	0
*	0	0	0	1	0	0	1	0					
*	0	0	1	0									
				

- (c) Übertragen Sie die Funktionen der Zustandstabelle in KV-Diagramme und minimieren Sie die einzelnen Funktionen. Markieren Sie mögliche Schleifen und geben Sie die zugehörigen Ausdrücke für Folgezustand und Ausgangswerte in disjunktiver Form an.
- (d) Erweitern Sie den Automaten so, dass sich die Ampel nach einiger Zeit ausschaltet: wenn der Taster zwei Takte (nach Erreichen von Z_0) nicht gedrückt wurde. Dazu können die „freien“ Codierungen Z_9 bis Z_{15} genutzt werden. Beschreiben Sie (textuell) die Funktionsweise und zeichnen Sie das zugehörige Zustandsdiagramm.